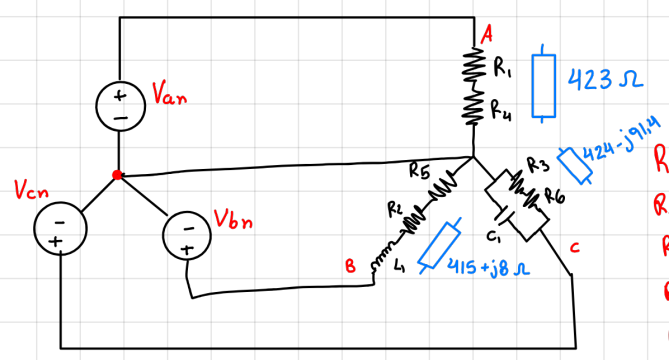


Estrela desequilibrado com neutro

CBA

uma Fonte



$$\begin{aligned} V_{an} &= 130,7 \angle 0^\circ & V_{AB} &= 226,3 \angle -30^\circ \\ V_{bn} &= 130,7 \angle +120^\circ & V_{BC} &= 226,3 \angle 90^\circ \\ V_{cn} &= 130,7 \angle -120^\circ & V_{CA} &= 226,3 \angle -150^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_1 &= 206,9 \Omega \\ R_2 &= 210,1 \Omega \\ R_3 &= 212,2 \Omega \\ R_4 &= 216,0 \Omega \\ R_5 &= 204,6 \Omega \\ R_6 &= 212,6 \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_1 &= 29 \mu F \rightarrow \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j 2\pi \cdot 50 \cdot 29 \cdot 10^{-6}} = -j 91,4 \Omega \\ L_1 &= 21,5 \text{ mH} \rightarrow j\omega L = j \cdot 377 \cdot 21,5 \cdot 10^{-3} = j 8,1 \Omega \\ Z_a &= 423 \Omega \rightarrow 423 \angle 0^\circ \\ Z_b &= 415 + j 8 \Omega \rightarrow 415 \angle 1,1^\circ \\ Z_c &= 424 - j 91,4 \Omega \rightarrow 433 \angle -12^\circ \end{aligned}$$

Correntes

$$I_L = I_F$$

$$\begin{aligned} I_a &= \frac{130,7 \angle 0^\circ}{423 \angle 0^\circ} = 0,308 \angle 0^\circ \text{ A} \\ I_b &= \frac{130,7 \angle 120^\circ}{415 \angle 1,1^\circ} = 0,314 \angle 118,9^\circ \text{ A} \\ I_c &= \frac{130,7 \angle -120^\circ}{433 \angle -12^\circ} = 0,301 \angle -108^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

Potencia

uma carga

$$\begin{aligned} S_a &= 130,7 \angle 0^\circ \cdot 0,308 \angle 0^\circ = 40,25 \angle 0^\circ \rightarrow 40,25 + j 0 \text{ VA} \\ S_b &= 130,7 \angle 120^\circ \cdot 0,314 \angle -118,9^\circ = 41,03 \angle 1,09^\circ \rightarrow 41,03 + j 0,78 \text{ VA} \\ S_c &= 130,7 \angle -120^\circ \cdot 0,301 \angle -108^\circ = 39,34 \angle -11,9^\circ \rightarrow 38,48 - j 8,17 \text{ VA} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_T &= (S_a + S_b + S_c) \\ S_T &= (119,76 - j 7,39) \text{ VA} \\ P &= 119,76 \text{ W} \\ Q &= 7,39 \text{ VAR} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos \phi &= \cos(-3,53) \\ F_p &= 0,998 \text{ (capacitivo)} \end{aligned}$$

Potencia na fonte

$$\begin{aligned} P_a &= -(V_{an} \cdot I_a^*) = -(40,25 + j 0) \text{ VA} \\ P_b &= -(V_{bn} \cdot I_b^*) = -(41,03 + j 0,78) \text{ VA} \\ P_c &= -(V_{cn} \cdot I_c^*) = -(38,48 - j 8,17) \text{ VA} \\ P_T &= -(119,76 - j 7,39) \text{ VA} \end{aligned}$$


Corrente no neutro

$$\begin{aligned} I_n &= -(I_a + I_b + I_c) \\ I_n &= -(0,308 \angle 0^\circ + 0,314 \angle 118,9^\circ + 0,301 \angle -108^\circ) \\ I_n &= -(0,0642 \angle -10^\circ) \text{ A} \\ I_n &= 0,0642 \angle 170^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

Estrela desequilibrada S/n.

CBA

uma Fonte

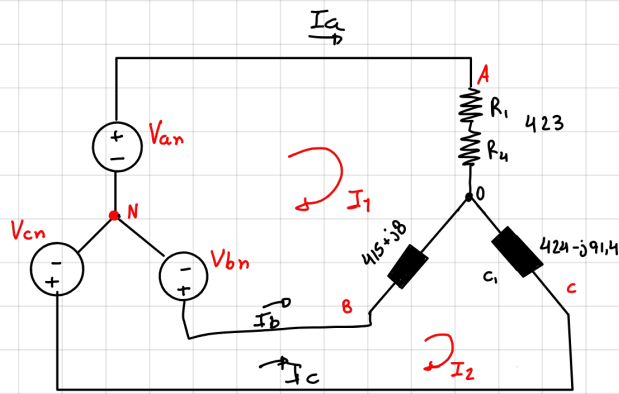

$$\begin{aligned} V_{an} &= 130,7 \angle 0^\circ & V_{AB} &= 226,3 \angle -30^\circ \\ V_{bn} &= 130,7 \angle +120^\circ & V_{BC} &= 226,3 \angle 90^\circ \\ V_{cn} &= 130,7 \angle +120^\circ & V_{CA} &= 226,3 \angle -150^\circ \end{aligned}$$

M1

$$\begin{aligned} -V_{an} + 423 I_1 + 415 + j8 (I_1 - I_2) + V_{bn} &= 0 \\ (838 + j8) I_1 + (415 - j8) I_2 &= 226,3 \angle -30^\circ \end{aligned}$$

M2

$$\begin{aligned} -V_{bn} + 415 + j8 (I_2 - I_1) + 424 - j91,4 I_2 + V_{cn} &= 0 \\ (839 - j83,4) I_2 + (-415 - j8) I_1 &= 226,3 \angle 90^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} (838 + j8) & -(415 + j8) \\ -(415 + j8) & (839 - j83,4) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 226 \angle -30^\circ \\ 226 \angle 90^\circ \end{bmatrix}$$

$$I_1 = 0,287 \angle 0,95^\circ$$

$$I_a = 0,287 \angle 0,95^\circ$$

$$I_2 = 0,307 \angle 68,28^\circ$$

$$I_b = 0,329 \angle 121,72^\circ$$

$$I_c = 0,307 \angle -112^\circ$$

$$V_{AO} = I_a \cdot Z_a = 0,287 \angle 0,95^\circ \cdot 423 \angle 0^\circ$$

$$V_{AO} = 121,4 \angle 0,95^\circ \text{ V}$$

$$V_{BO} = I_b \cdot Z_b = 0,329 \angle 121,72^\circ \cdot 415 \angle 1,1^\circ =$$

$$V_{BO} = 136,5 \angle 122,82^\circ \text{ V}$$

$$V_{CO} = I_c \cdot Z_c = 0,307 \angle -112^\circ \cdot 433 \angle -12^\circ$$

$$V_{CO} = 132,93 \angle -124^\circ \text{ V}$$

$$V_{NO} = V_{an} - V_{AO}$$

$$V_{NO} = 9,53 \angle -12,1^\circ \text{ V}$$

Não tem In

Potência nas Cargas

$$S_a = V_{AO} \cdot I_a^* \rightarrow 121,4 \angle 0,95^\circ \cdot 0,287 \angle -0,95^\circ$$

$$S_a = 34,84 \angle 0^\circ \rightarrow 34,84 + j0 \text{ VA}$$

$$S_b = V_{BO} \cdot I_b^* \rightarrow 136,5 \angle 122,82^\circ \cdot 0,329 \angle -121,72^\circ$$

$$S_b = 44,90 \angle 1,81^\circ \rightarrow 44,88 + j1,42 \text{ VA}$$

$$S_c = V_{CO} \cdot I_c^* \rightarrow 132,93 \angle -124^\circ \cdot 0,307 \angle 112^\circ$$

$$S_c = 40,80 \angle -11,9^\circ \rightarrow 39,91 - j8,48 \text{ VA}$$

$$S_T = (S_a + S_b + S_c)$$

$$F_p = \cos(-3,34^\circ) = 0,998 \text{ (capacitivo)}$$

$$S_T = 119,64 - j6,99 \text{ VA}$$

P(W) Q(VAR)

Potência nas Fases

$$S_{af} = -(34,84 + j0) \text{ VA}$$

$$S_{bf} = -(44,88 + j1,42) \text{ VA}$$

$$S_{cf} = -(39,91 - j8,48) \text{ VA}$$

$$S_{TF} = -(S_{af} + S_{bf} + S_{cf})$$

$$S_{TF} = -(119,64 - j6,99) \text{ VA}$$