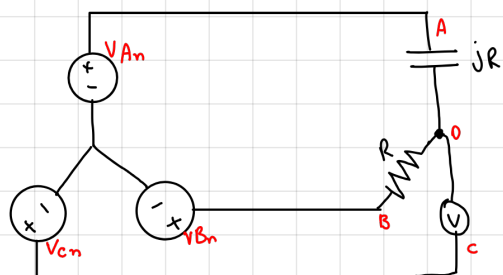


# Circuito CBA/ABC




$$I = \frac{V_{AB}}{R - jR}$$

$$V_{oc} = V_{OB} + V_{BC}$$

$$V_{oc} = \frac{R \cdot V_{AB}}{R - jR} + V_{BC}$$

$$V_{oc} = \frac{V_{AB}}{1 - j} + V_{BC}$$

$$\begin{array}{l|l} V_{an} = 127 \angle 0^\circ & V_{AB} = 220 \angle 30^\circ \\ V_{bn} = 127 \angle -120^\circ & V_{BC} = 220 \angle -90^\circ \\ V_{cn} = 127 \angle 120^\circ & V_{CA} = 220 \angle 150^\circ \end{array}$$

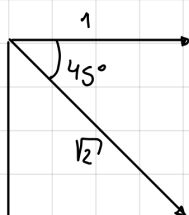

Se ABC

$$V_{oc} = V_L \cdot \left( \frac{1 \angle 0^\circ}{\sqrt{2} \angle -45^\circ} + 1 \angle -120^\circ \right)$$

$$V_{oc} = 220 \cdot 0,36$$

$$V_{oc} \approx 79,2 \text{ V}$$

Se CBA

$$V_{oc} = V_L \cdot \left( \frac{1 \angle 0^\circ}{\sqrt{2} \angle -45^\circ} + 1 \angle 120^\circ \right)$$

$$V_{oc} = 220 \cdot 1,36 \approx 300 \text{ V}$$

$$V_{oc} \approx 300 \text{ V}$$